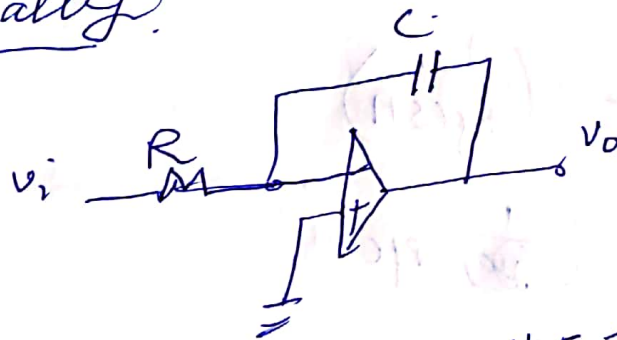


Issues with integrator.

Theoretically?



$$v_o = -\frac{1}{RC} \int v_i dt$$

Let $v_i = \cos \omega t$

$$\Rightarrow v_o = -\frac{1}{RC} \left(\frac{\sin \omega t}{\omega} \right)$$


$$v_o = -\frac{1}{RC\omega}$$

$$\sin \omega t \Rightarrow \frac{1}{RC\omega} = \frac{X_c}{R}$$

$$A_c = \frac{1}{RC\omega}$$


$$\text{or } A_c \propto \frac{1}{\omega}$$

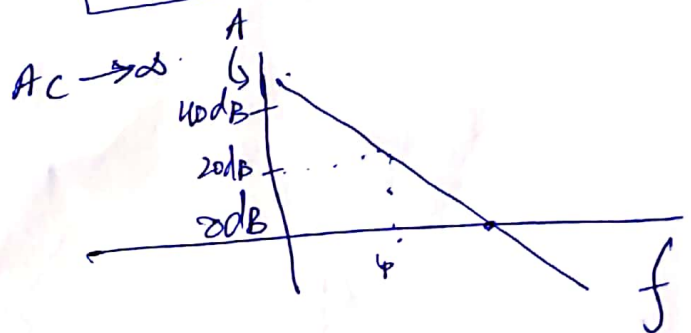~~$\omega \neq 0$~~ , $\omega \rightarrow 0$,
 \uparrow
(DC)



we we need some compensating to
solve this issue.

Practical Integrator (Design)

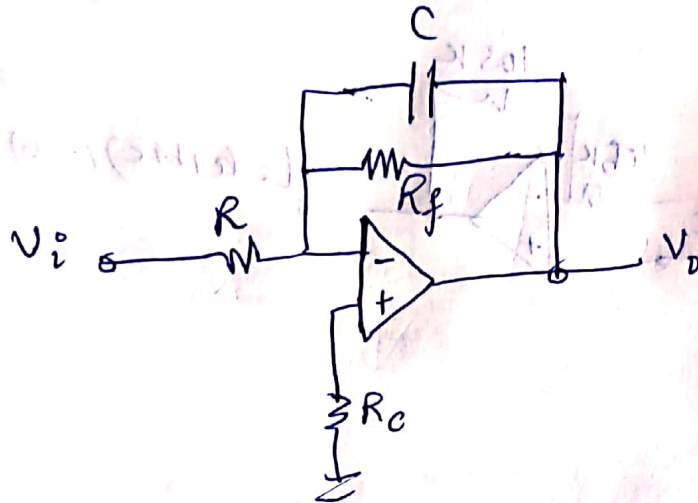


usually $R_c = R$.

$R_f \gg R$.

let $R_f = 20R$.

DE gain, $A_d = \frac{R_f}{R}$

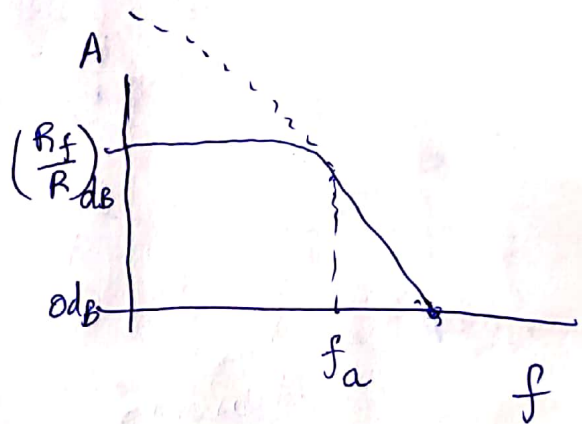

~~we~~ C choosed,


$$C = 0.22 \mu F$$

$$R_c = R = 27 K\Omega$$

$$R_f = 390 K\Omega$$


modeling other compounds as well.

Summary

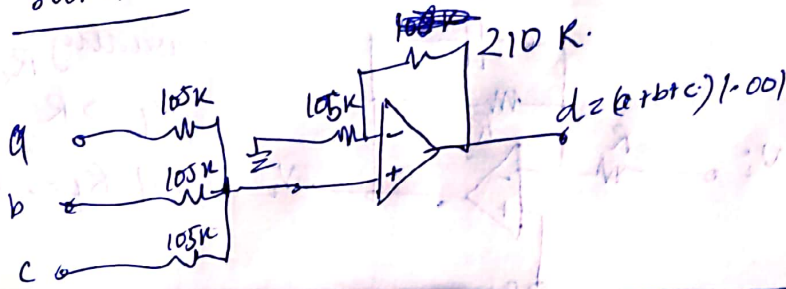

Physical on Bread Boards

$$y'' = u - 3y' - 4y$$

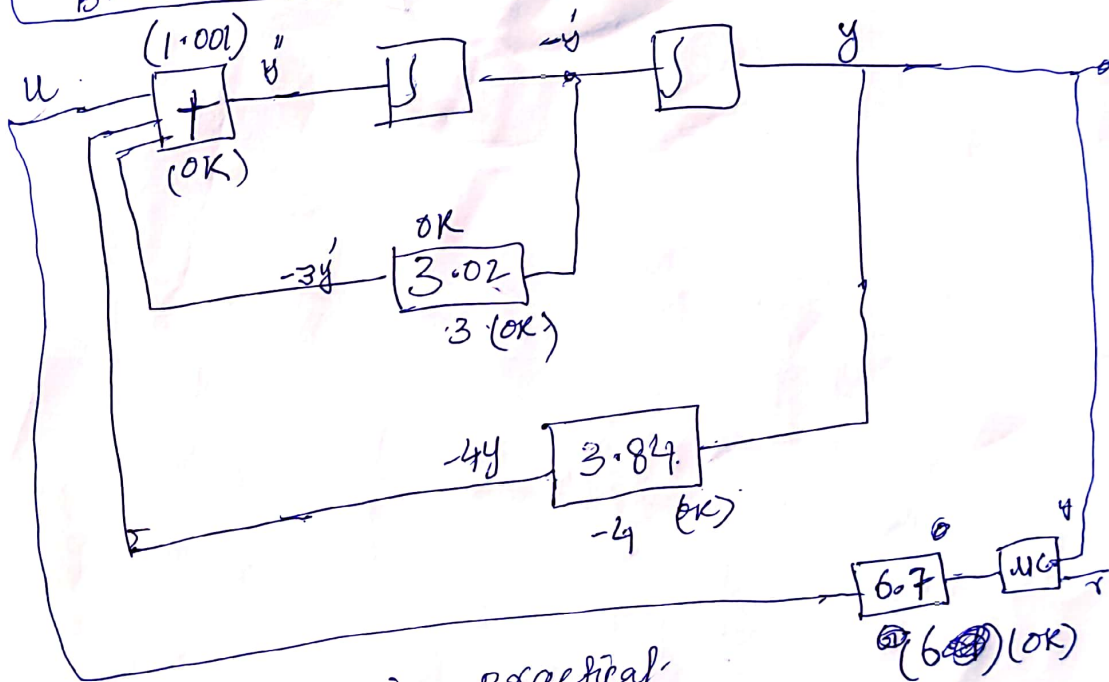

we have in practical:

$$y'' = (u - 3.02y' - 3.84y) \times (1.001)$$

$$\Rightarrow y'' + 3.023y' + 3.844y = u \cdot 1.001$$

Taking Laplace:

$$s^2 y + 3.023s y + 3.844 y = U \cdot 1.001$$

$$\Rightarrow G = \frac{1.001}{s^2 + 3.023s + 3.844}$$

← practical

our original was:

$$G = \frac{1}{s^2 + 3s + 4}$$

← theoretical